

STU-011: CASCADESCHAKELING VAN 2 MOTOREN VIA 1 SOFTSTARTER

Inleiding

- Dezelfde veiligheidsvoorwaarden blijven van tel!
- Je mag pas draden aansluiten als je schema klopt (volgens de leerkracht).
 - Per oefening maak je een schema in Eplan of ...
- Je mag enkel testen onder begeleiding van de leerkracht.

Oefeningen

- Er zijn 2 motoren. Bij het drukken op start, begint de eerste motor op te starten. Als de eerste motor opgestart is, dan begint de tweede motor op te starten via de softstarter. Als ook de tweede motor draait, dan zal de softstarter uitgeschakeld worden. Los dit op met relais, intelligente relais (genre Logo, Easy, Zelio, ...) of PLC.

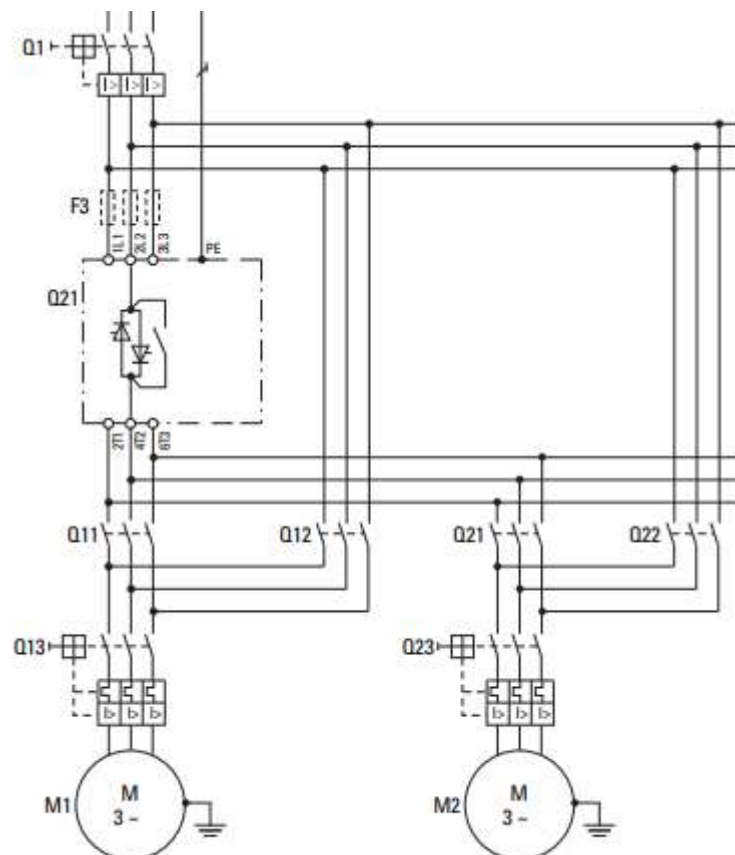


Figure 109: Power section, motor cascade